

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа
«Исследование опtronов»

Москва, 2006 г.

Оптоэлектронная пара. Оптопарой называется прибор, содержащий светоизлучатель и фотоприёмник, связанные через оптическую среду, но развязанные гальванически.

Принцип действия оптопары основан на двойном преобразовании энергии. В светоизлучателе энергия входного электрического сигнала преобразуется в оптическое излучение, а в фотоприёмнике это оптическое излучение преобразуется в выходной электрический сигнал. Световой поток от светоизлучателя к фотоприёмнику распространяется сквозь оптическую среду. Очевидно, что спектральные характеристики светоизлучателя, оптической среды и фотоприёмника должны совпадать или в значительной степени перекрываться.

В качестве излучателя в большинстве оптопар используется инжекционный светодиод, обладающий хорошими спектральными и надёжностными характеристиками, однако в быстродействующих оптопарах с временем включения до 10^{-10} с применяется полупроводниковый лазер. В качестве фотоприёмников в оптопарах используются фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы и фототиристоры. Тип оптопары определяется по типу фотоприёмника. Передача информации возможна только в направлении от излучателя к приёмнику. Высокая степень гальванической развязки входной и выходной цепей достигается за счёт диэлектрических свойств оптической среды.

На практике основные свойства оптопары определяются передаточной характеристикой и быстродействием. На рисунке 1 приведены передаточные характеристики диодного, транзисторного и тиристорного оптронов как зависимость $I_{вых} = f(I_{вх})$ и резисторного оптрана как зависимость $R = f(I_{вх})$.

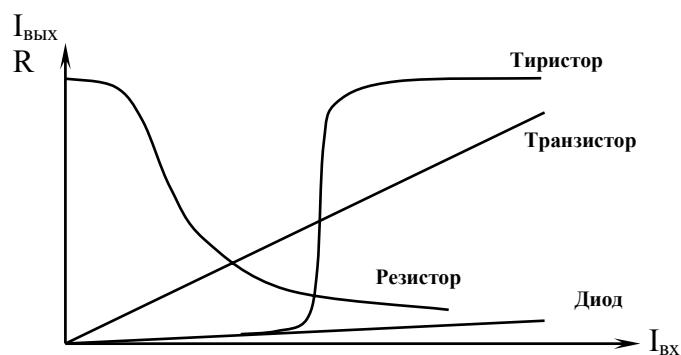


Рисунок. 1.

Быстродействие оптронов оценивается по длительности фронтов выходного сигнала при подаче на вход импульса прямоугольной формы в соответствии с рисунком 2.

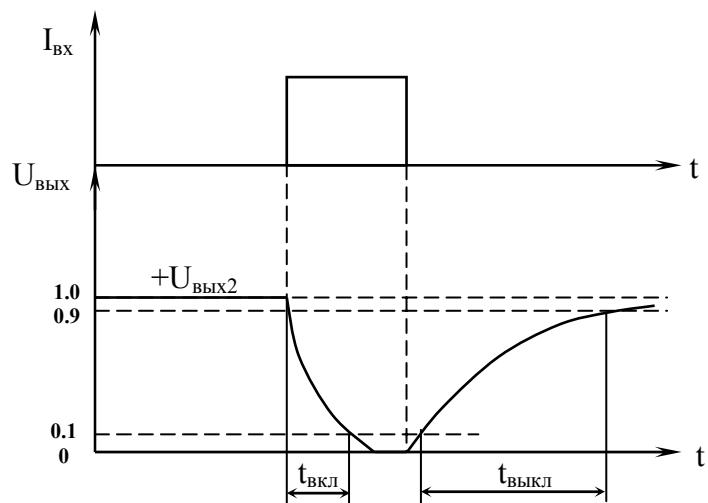


Рисунок. 2.

Описание лабораторной обстановки.

Схема лабораторной установки для исследования статических передаточных характеристик оптронов приведена на рисунке 3, установки для исследования инерционности диодного и резисторного оптронов – на рисунке 4.

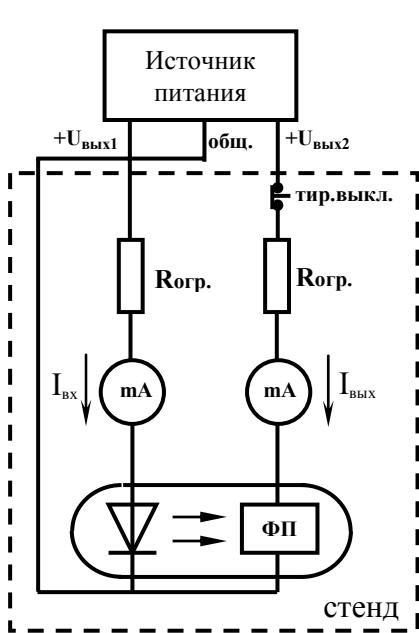


Рисунок. 3.

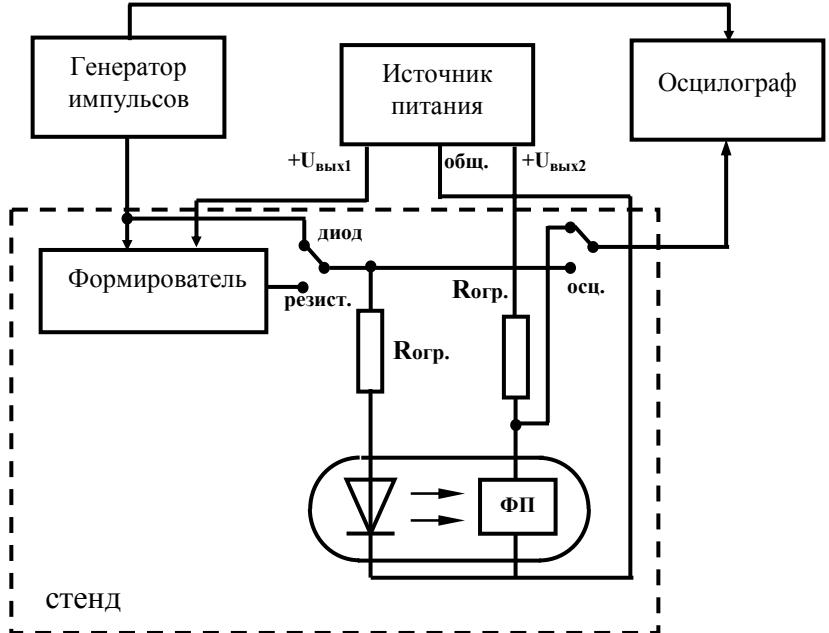


Рисунок. 4.

На верхней панели стенда расположены два миллиамперметра для измерения входных и выходных токов оптронов в режиме исследования характеристик. Переключателем «*Род работы*» устанавливается режим снятия передаточных характеристик (положение «Характеристики») или режим исследования инерционности оптронов (положение «Параметры»). Нажатием кнопки «*Осци.*» обеспечивается подключение осциллографа к входной цепи оптрана. Кнопочный переключатель с обозначениями «*Диод*», «*Резист.*» и «*Тирист.*» обеспечивает коммутацию диодного, резистивного или тиристорного оптранов с измерительными элементами схемы стенда. Кнопка «*Тирист.выкл.*» служит для выключения тиристора.

Лабораторная установка позволяет исследовать: статистическую передаточную характеристику диодного оптрана; статистическую передаточную характеристику резисторного оптрана; статистическую передаточную характеристику тиристорного оптрана; время включения и выключения диодного оптрана; время включения и выключения резисторного оптрана.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изучите расположение и назначение измерительных приборов и органов управления на стенде и приборов лабораторной установки. Установите регуляторы источника питания « $U_{вых1}$ » и « $U_{вых2}$ » в положение минимального напряжения (против часовой стрелки до упора) и включите источник питания.
2. На стенде нажмите кнопку «Характеристики».
3. Подключите к измерительной схеме диодный оптрон, нажав на стенде кнопку «Диод». При этом в качестве фотоприёмника ФП в схему эксперимента подключается обратносмещённый фотодиод.
4. Установите в выходной цепи оптрана $U_{вых2} = 15$ В. Регулятором напряжения $U_{вых1}$ установите максимальное входное напряжение оптрана ($U_{вых1\max}$) и определите максимальное значение $I_{вых\text{ диод } \max}$. Установите регулятор источника питания « $U_{вых1}$ » в положение минимального напряжения (против часовой стрелки до упора). Изменяя регулятор источника питания « $U_{вых1}$ » изменяйте величину входного тока оптрана с шагом 0.1 $I_{вых\text{ диод } \max}$ и фиксируйте величину выходного тока оптрана (не менее 10 значений). Результаты измерений занесите в таблицу. По результатам измерений рассчитайте статический коэффициент передачи по току диодного оптрана $K_I = I_{вых}/I_{вых1}$, результаты занесите в таблицу 1.

Таблица 1.

$I_{вх}$									
$I_{вых\text{ диод}}$									
K_I									

5. По окончании измерений регуляторы « $U_{вых1}$ » и « $U_{вых2}$ » установите в положение минимального напряжения.

6. Подключите к измерительной схеме резисторный оптрон, нажав на стенде кнопку «**Резист.**». При этом в качестве фотоприёмника ФП в схему эксперимента подключается фоторезистор.

7. Установите в выходной цепи $U_{вых2} = 10$ В. Регулятором напряжения $U_{вых1}$ установите максимальное входное напряжение оптрана ($U_{вых1\max}$) и определите максимальное значение $I_{вых\text{резист.}\max}$. Установите регулятор источника питания « $U_{вых1}$ » в положение минимального напряжения (против часовой стрелки до упора). Изменяя регулятор источника питания « $U_{вых1}$ » изменяйте величину входного тока оптрана с шагом 0.1 $I_{вых\text{резист.}\max}$ и фиксируйте величину выходного тока оптрана (не менее 10 значений). Результаты измерений занесите в таблицу. По результатам измерений рассчитайте статический коэффициент передачи по току диодного оптрана $R = U_{вых2}/I_{вых}$, результаты занесите в таблицу 2.

Таблица 2.

$I_{вх}$									
$I_{вых\text{резист.}}$									
R									

8. По окончании измерений регуляторы « $U_{вых1}$ » и « $U_{вых2}$ » установите в положение минимального напряжения.

9. Подключите к измерительной схеме тиристорный оптрон, нажав на стенде кнопку «**Тирист.**». При этом в качестве фотоприёмника ФП в схему эксперимента подключается фототиристор.

10. Установите в выходной цепи $U_{вых2} = 10$ В.

11. Регулятором « $U_{вых1}$ » на источнике постоянного напряжения изменяйте входное напряжение оптрана. По показаниям приборов на стенде фиксируйте входной и выходной токи оптрана (не менее 10 значений). Задержите момент включения тиристорного оптрана и измерьте $I_{вх\text{вкл.}}$. Результаты измерений занесите в таблицу 3.

Для выключения тиристора нужно установить $I_{ex} = 0$ и нажать кнопку «*Тирист. выкл.*».

Таблица 3.

I_{bx}								
$I_{вых тирист.}$								

14. По окончании измерений регуляторы « $U_{вых1}$ » и « $U_{вых2}$ » установите в положение минимального напряжения.

15. В одной системе координат по данным таблицы постройте графики следующих зависимостей:

- а) для диодного оптрана $I_{вых} = f(I_{ex})$ и $K_I = f(I_{ex})$;
- б) для резисторного оптрана $R = f(I_{ex})$;
- в) для тиристорного оптрана $I_{вых} = f(I_{ex})$, отметив значение $I_{bx\text{ вкл.}}$.

16. На стенде нажмите кнопку «*Параметры*». Включите питание генератора импульсов и осциллографа. Инерционность оптранов оценивается по измеренным значениям времени включения $t_{вкл.}$ и времени выключения $t_{выкл.}$. Подключение к измерительной схеме диодного или резисторного оптранов осуществляется нажатием кнопок «*Диод*» или «*Резистор*» на стенде. Амплитуда выходного сигнала генератора импульсов $U_{ген.}$ должна быть достаточной для создания номинального тока светодиода во входной цепи диодного оптрана или для запуска формирователя сигнала U_ϕ для резисторного оптрана (пределы $U_{ген.} = (2\dots 6)$ В). Длительность импульса с выхода генератора устанавливают исходя из ожидаемой величины $t_{вкл.}$ и $t_{выкл.}$ диодного оптрана (пределы $\tau_u = (40\dots 80)$ мкс). Время задержки импульса от начала развёртки на осциллографе $\tau_3 = 0,1 \tau_u$. Частота повторения импульса выбирается из величины ожидаемой инерционности оптрана (для диодного $F_u = (1\dots 5)$ кГц, для резисторного $F_u = (10\dots 30)$ кГц). Нажатием на стенде кнопки «*Осци.*» осциллограф подключают к светодиоду оптрана, что позволяет оценить форму входного сигнала. Подбирай опти-

мальные значения постоянного напряжения $U_{вых1}$ и $U_{вых2}$, получите на экране осциллографа выходные импульсы, форма которых позволяет измерить $t_{вкл.}$ и $t_{выкл.}$.

17. Зарисуйте осцилограммы входных и выходных сигналов диодного и резисторного оптронов. По осцилограммам графически измерьте инерционность оптронов ($t_{вкл.}$ и $t_{выкл.}$).